# Rapport de Code VHDL Projet UAL

Rédigé par:

Ahmed Abdelhedi

Yessine Abdedayem

Fourat Boujdaria

Farouk Ben Lachheb

Ce module VHDL implémente un verrou numérique avec un multiplicateur intégré.

# Description des fonctionnalités

#### 1. Vérification du code secret

- a. Un code secret à 4 bits est comparé avec l'entrée utilisateur.
- b. Si le code est correct, le système se déverrouille.
- c. En cas d'échec répété (3 tentatives incorrectes), le verrouillage devient permanent.

#### 2. Gestion des états du verrou

- a. État verrouillé : Par défaut, le système est verrouillé.
- b. État déverrouillé : L'entrée correcte du code active le déverrouillage.
- c. **État bloqué**: Après trois tentatives erronées, le système est bloqué.

#### 3. Multiplication de deux valeurs


- a. Un mode spécifique permet de multiplier deux nombres sur 4 bits.
- b. Le résultat est affiché sur un afficheur 7 segments.

#### 4. Affichage et retour visuel

- a. L'afficheur 7 segments affiche le résultat de la multiplication.
- b. Des LEDs indiquent l'état du verrou (verrouillé, déverrouillé, bloqué).

#### 5. Réinitialisation du système

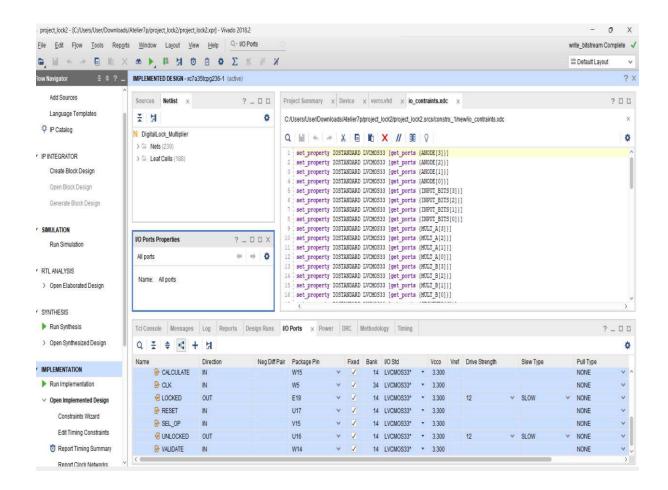a. Un bouton permet de réinitialiser l'état du verrou et les tentatives.



## Mode 1 (Sel\_op=1)

Tache 1:Affichage du résultat de la multiplication sur l'afficheur 7 segments

#### **Entrées (Inputs)**


- **MULT\_A** (STD\_LOGIC\_VECTOR(3 downto 0)): Premier opérande de la multiplication.
- **MULT\_B** (STD\_LOGIC\_VECTOR(3 downto 0)): Deuxième opérande de la multiplication.
- CALCULATE (STD\_LOGIC): Signal de validation du calcul.
- **CLK** (STD\_LOGIC): Horloge pour synchronisation.
- **RESET** (STD\_LOGIC): Réinitialisation du système.

#### **Sorties (Outputs)**

- **SEGMENTS** (STD\_LOGIC\_VECTOR(6 downto 0)): Contrôle des segments de l'affichage 7 segments.
- **ANODE** (STD\_LOGIC\_VECTOR(3 downto 0)) : Sélectionne quel afficheur est activé.
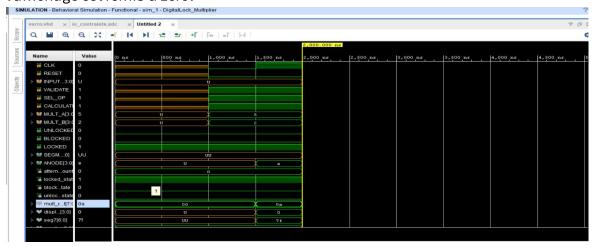
#### **Description**

Lorsqu'un utilisateur entre deux nombres binaires 4 bits (MULT\_A et MULT\_B) et active le signal CALCULATE, le système effectue la multiplication et stocke le résultat sur 8 bits. Ce résultat est ensuite converti en BCD (Binary-Coded Decimal) pour être affiché sur un afficheur 7 segments multiplexé. L'affichage alterne entre les chiffres du résultat pour permettre une lecture complète. En cas de réinitialisation (RESET activé), l'affichage est remis à zéro.



# Tache 2: Stockage du résultat de la multiplication dans un registre

# Entrées (Inputs)

- **MULT\_A** (STD\_LOGIC\_VECTOR(3 downto 0)): Premier opérande de la multiplication.
- **MULT\_B** (STD\_LOGIC\_VECTOR(3 downto 0)): Deuxième opérande de la multiplication.
- **CALCULATE** (STD\_LOGIC): Signal de validation du calcul.
- **CLK** (STD\_LOG/C): Horloge pour synchronisation.
- **RESET** (STD\_LOGIC): Réinitialisation du registre.


#### **Sorties (Outputs)**

• **RESULT\_REG** (STD\_LOGIC\_VECTOR(7 downto 0)): Registre stockant le résultat de la multiplication.
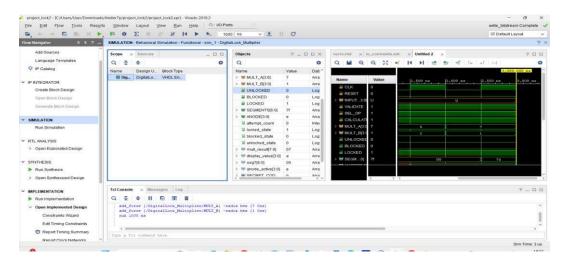
#### **Description**

Lorsque le signal **CALCULATE** est activé, le système multiplie les entrées **MULT\_A** et **MULT\_B**. Le produit (8 bits) est alors stocké dans le registre **RESULT\_REG**. Ce registre conserve la valeur même après la fin de l'opération, jusqu'à ce qu'une nouvelle multiplication soit effectuée ou que le signal **RESET** soit activé, ce qui remet **RESULT\_REG** à zéro.

Ce stockage permet d'afficher le résultat sur un afficheur 7 segments sans recalculer à chaque cycle d'horloge.



#### tache 1: Saisie et validation du code

#### Entrées (Inputs)

- **CLK** (STD\_LOGIC): Signal d'horloge pour synchronisation.
- **RESET** (STD\_LOGIC): Réinitialisation du système.
- INPUT\_BITS (STD\_LOGIC\_VECTOR(3 downto 0)): Code saisi par l'utilisateur.
- **VALIDATE** (STD\_LOGIC): Signal de validation du code saisi.

#### Sorties (Outputs)


- **LOCKED** (STD\_LOGIC): Indique que le verrou est actif (code incorrect ou non saisi).
- **UNLOCKED** (STD\_LOGIC): Indique que le code est correct et que le verrou est déverrouillé.

# Description


L'utilisateur entre un code via **INPUT\_BITS** et valide son entrée avec **VALIDATE**.

- Si le code correspond au **SECRET\_CODE**, la sortie **UNLOCKED** passe à '1', signifiant que l'accès est autorisé.
- Si le code est incorrect, la sortie **LOCKED** reste active et le verrou demeure fermé.
- Un signal **RESET** permet de réinitialiser l'état du système.
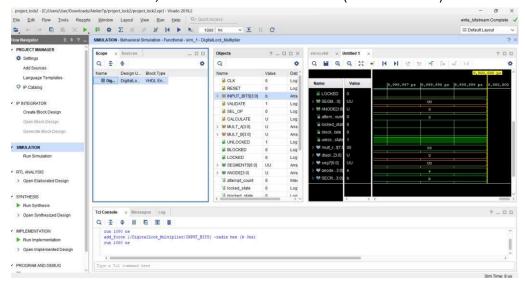
#### Si le code est correct, le verrou reste verrouillé (LOCKED = '1')


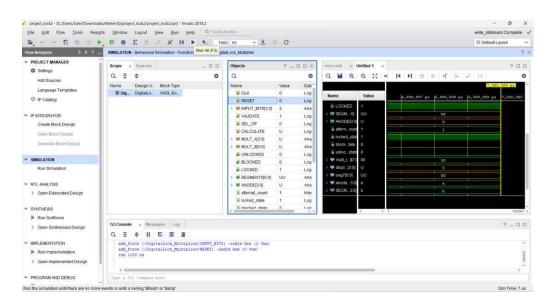
# Si le code est incorrecte, le verrou **reste verrouillé** (**UNLOCKED** = '1') attempt\_count est incrémenté par 1



## tache 2 : Gestion des tentatives et blocage du verrou (compteur)

#### Entrées (Inputs)

- **CLK** (STD\_LOGIC): Signal d'horloge pour synchronisation.
- **RESET** (STD\_LOGIC): Réinitialisation du système.
- VALIDATE (STD\_LOGIC): Signal de validation du code saisi.

#### Sorties (Outputs)

• **BLOCKED** (STD\_LOGIC): Indique que le système est bloqué après plusieurs tentatives incorrectes.

#### **Description**

Chaque tentative incorrecte incrémente un compteur d'erreurs.

- Si le nombre d'essais dépasse une limite définie (ex. 3 tentatives), la sortie **BLOCKED** passe à '1', empêchant toute nouvelle saisie.
- Tant que le verrou n'est pas bloqué, l'utilisateur peut réessayer de saisir le code.
- Un **RESET** permet de réinitialiser le compteur et de débloquer le système.

